

EVIDENCIA No. 6

REALIZAR CONEXIONES DE MOTORES TRIFASICOS NORMAS NEMA-IEC

Instrucciones

EVIDENCIA 8 REALIZAR CONEXIONES DE MOTORES TRIFASICOS EN NORMAS NEMA Y NORMAS IEC

REALICE LOS DIAGRAMAS DE CONEXION DE LOS MOTORES DE 3,6,9 Y 12 TERMINALES

- 1.- PRIMERO BAJO LAS NORMAS NEMA
- 2.- SEGUNDO BAJO LAS NORMAS IEC

REALIZAR POR CADA MOTOR:

1. EL DIAGRAMA ELECTRICO,
2. LA IDENTIFICACION DE TERMINALES
3. LA CAJA DE CONEXIONES PARA CADA UNO DE LOS MOTORES

ATENCION: POR CADA NORMA DEBEN DE REALIZAR 10 DIAGRAMAS

CONSULTR EL MANUAL DE CLASE Y EL VIDEO DE LA CLASE CORRESPONDIENTE